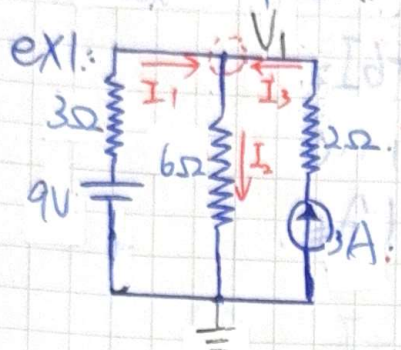


# CH4 直流分析網路

## 4-1 節點電壓法 (節點分析)

### 基礎理論

1. 主要利用歐姆定律及克希荷夫電流定律



$$I_2 = I_1 + I_3$$


$$3V_1 = 108 - 6V_1$$

$$9V_1 = 108$$

$$V_1 = 12V$$

$$\frac{V_1}{6} = \frac{9 - V_1 + 9}{3}$$
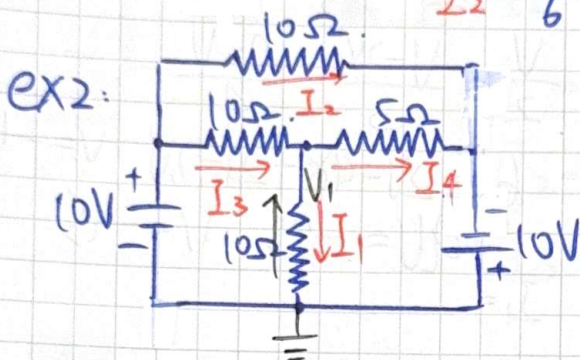
$$I_2 = \frac{V_1}{6} = 2A, \quad I_1 = \frac{9 - 12}{3} = -1A$$




$$I_3 = I_1 + I_4$$

$$\frac{10 - V_1}{10} = \frac{V_1}{10} + \frac{V_1 + 10}{5}$$

$$10 - V_1 = V_1 + 2V_1 + 20$$

$$-10 = 4V_1, \quad V_1 = -2.5V$$

$$I_1 = \frac{-2.5}{10} = -0.25A$$

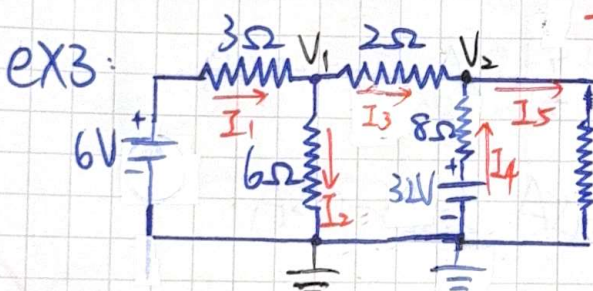

$$I_1 = I_2 + I_3, \quad I_5 = I_3 + I_4$$

$$(1) \frac{6 - V_1}{3} = \frac{V_1}{6} + \frac{V_1 - V_2}{2}$$

$$12 - 2V_1 = V_1 + 3V_1 - 3V_2$$

$$12 = 6V_1 - 3V_2$$

$$(2) \frac{V_2}{8} = \frac{32 - V_2}{8} + \frac{V_1 - V_2}{2}$$

$$V_2 = 32 - V_2 + 4V_1 - 4V_2$$

$$-4V_1 + 6V_2 = 32$$

$$(3) \begin{cases} 12V_1 - 6V_2 = 24 \\ -4V_1 + 6V_2 = 32 \end{cases}$$

$$8V_1 = 56$$

$$V_1 = 7V$$

$$V_2 = 16V$$

$$V_2 = 16V$$

## 4-2 回路電流法 (網目電流法)


### 基礎理論

1. 主要利用歐姆定律及克希荷夫電壓定律



電壓升 = 電壓降

電壓源相加 = 迴路電流  $\times$  電阻

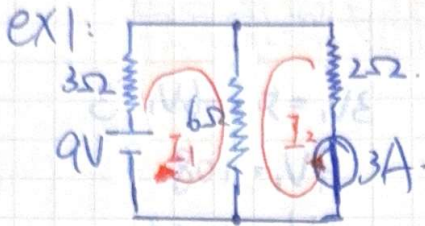


$$9 = (3 \times I_1) + (6 \times I_1) + 6I_2$$

$$9 = 9I_1 + 6I_2$$

$$9 = 9I_1 + 18$$

$$I_1 = -1A$$

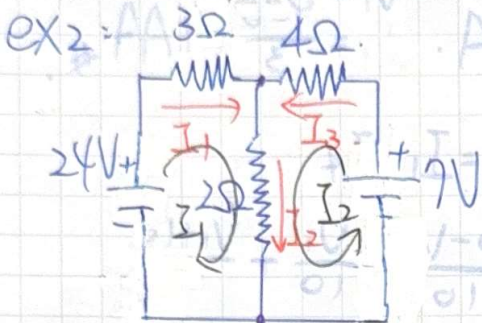

$$I_2 = I_1 + I_3$$

$$\textcircled{1} 24 = 3I_1 + 2I_1 + 2I_2$$

$$\textcircled{2} 7 = 4I_2 + 2I_2 + 2I_1$$

$$\begin{cases} 5I_1 + 2I_2 = 24 \\ 2I_1 + 6I_2 = 7 \end{cases} \quad I_1 = 5A \quad I_2 = -0.5A$$

$$I_{3\Omega} = 5A \quad I_{2\Omega} = 4.5A \quad I_{3A} = -0.5A$$

### 4-3 重疊定理

1. 唯一 不使用方程式 解開複雜網路方式

2. 將電源 (電壓源、電流源) 單獨考慮

3. 方法:

① 只留下一個分析用的 電源，並將其他以內阻取代




② 電壓源 以 短路 取代，電流源 以 開路 取代

內阻 = 0

內阻 =  $\infty$



ex1.

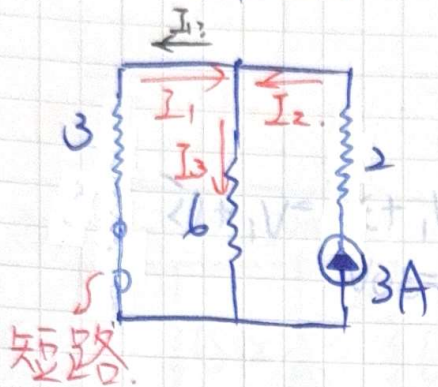
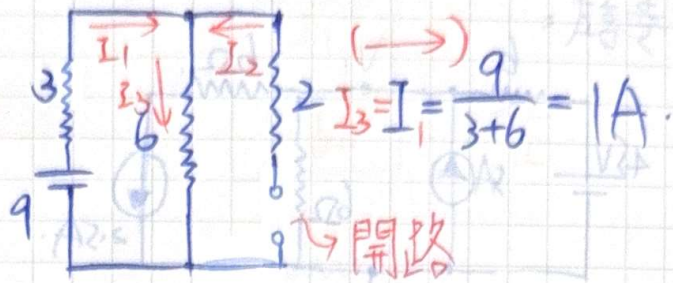
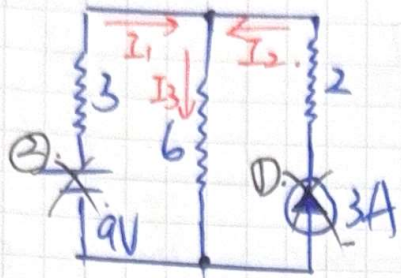


$$I_1 = 3 \times \frac{2}{3} = 2A$$

$$I_3 = 3 \times \frac{1}{3} = 1A$$


$$A: \begin{cases} I_1 = 2 - 1 = 1A \\ I_2 = 3A \\ I_3 = 1 + 1 = 2A \end{cases}$$

ex2.

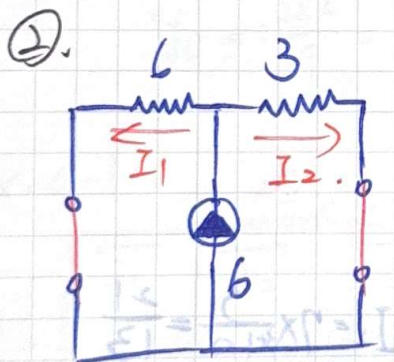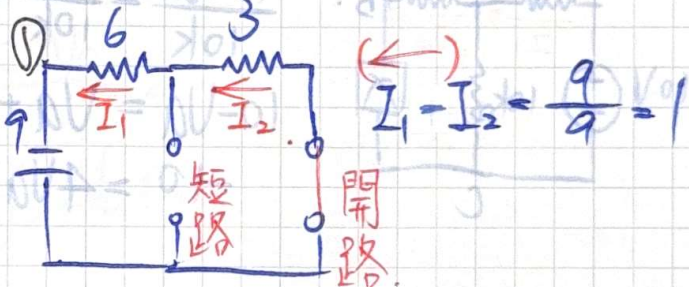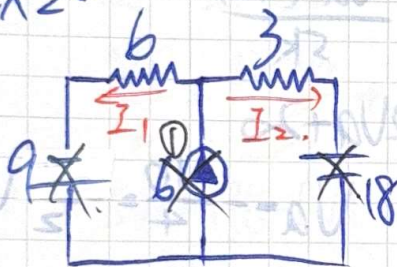

$$I_1 = \frac{9}{3} \times 6 = 2A$$

$$I_2 = 4A$$

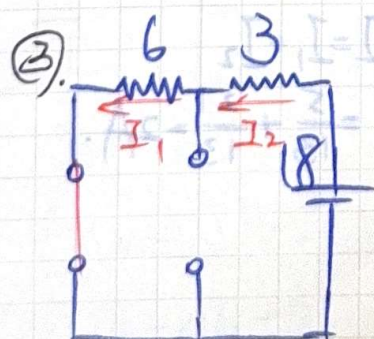


$$I_1 = I_2 = 2A$$

$$A: \begin{cases} I_1 = 1 + 2 + 2 = 5A \\ I_2 = 1 - 4 + 2 = -1A \end{cases}$$



ex:

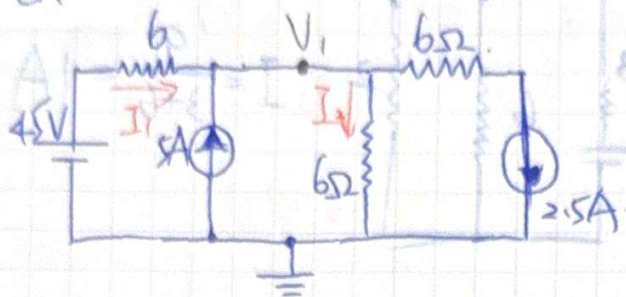


$$I_1 + 5 = I_2 + 2.5$$

$$\frac{45 - V_1}{6} + 5 = \frac{V_1}{6} + 2.5 \Rightarrow 45 - V_1 + 30 = V_1 + 15 \Rightarrow V_1 = 30V$$

$$I = 5A$$

ex:

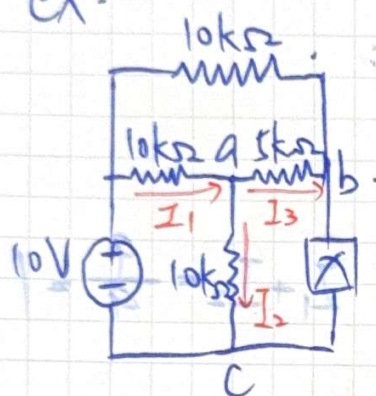


$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{10 - V_a}{10k} = \frac{V_a}{10k} + \frac{V_a - (-10)}{5k}$$

$$10 - V_a = V_a + 2V_a + 20$$

$$-10 = 4V_a \Rightarrow V_a = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}V$$


ex:

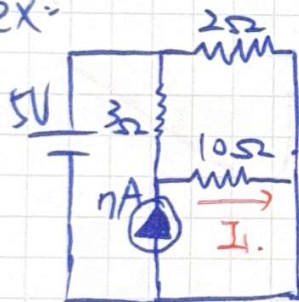

① 電流源開路

$$I = \frac{5}{3+10} = \frac{5}{13}$$






② 電壓源短路

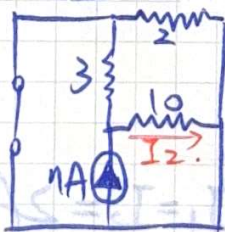

$$I_2 = 7A \times \frac{3}{3+10} = \frac{21}{13}$$
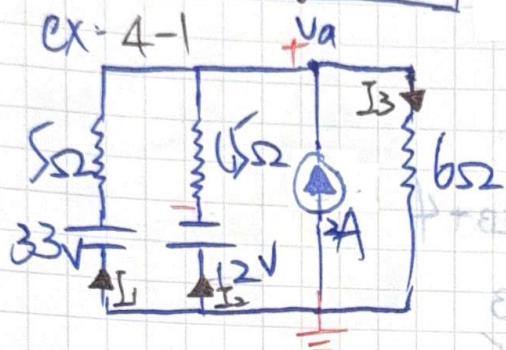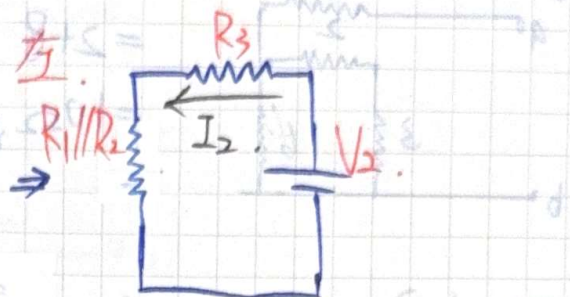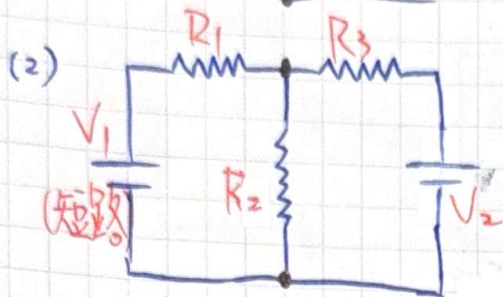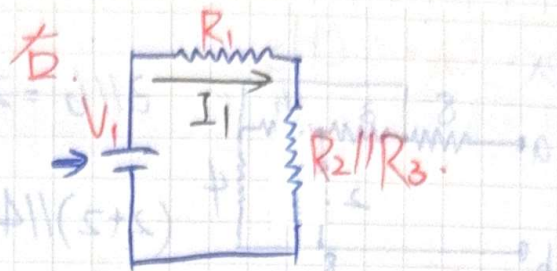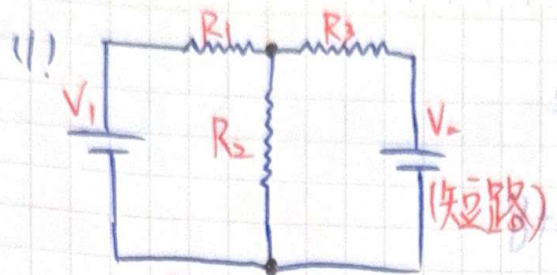
$$I = I_1 + I_2 = \frac{5}{13} + \frac{21}{13} = 2A$$






$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$\frac{V_a}{6} = \frac{33 - V_a}{5} + \frac{12 + V_a}{15} + 2$$

$$5V_a = 198 - 6V_a + 24 + 2V_a + 60$$

$$9V_a = 282$$
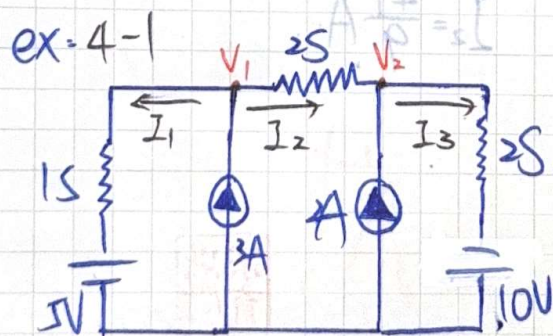
$$V_a = \frac{282}{9} = \frac{94}{3} \text{ V}$$



$$I_3 = I_2 + 2$$

$$[2(V_1 - V_2)] + 2$$

$$I_3 = 2V_1 - 2V_2 + 2$$

$$3 = I_1 + I_2$$

$$3 = 1(V_1 - 5) + 2(V_1 - V_2)$$

$$3 = V_1 - 5 + 2V_1 - 2V_2$$

$$3V_1 - 2V_2 = 8$$

$$I_3 = 2(V_2 + 10) = 2V_2 + 20$$

$$2V_2 + 20 = 2V_1 - 2V_2 + 2$$

$$\begin{cases} V_1 - 2V_2 = 9 \\ 3V_1 - 2V_2 = 8 \end{cases}$$


$$\begin{cases} I_1 = -\frac{11}{2} \text{ A} \\ I_2 = \frac{11}{2} \text{ A} \\ I_3 = \frac{1}{2} \text{ A} \end{cases}$$

$$-2V_1 = 1 \quad V_2 = -\frac{19}{4}$$

$$V_1 = -\frac{1}{2}$$



ex.  $R_{ab} = 7 \text{ } \Omega$

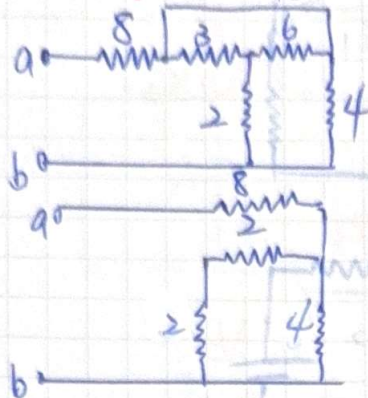


$$3 \parallel 6 = 2$$


$$(2+2) \parallel 4+8$$

$$= 2+8$$

$$= 10 \Omega$$

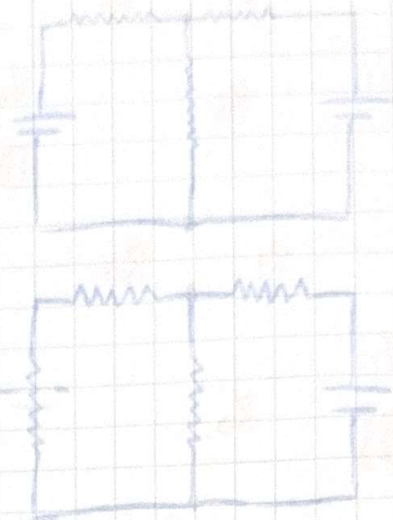

ex. 4-2.

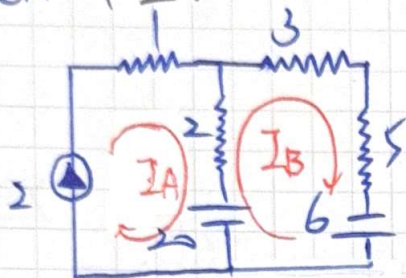


$$I_A = 2A$$


$$2+6 = 10 I_B - 4$$

$$30 = 10 I_B$$

$$I_B = 3A$$

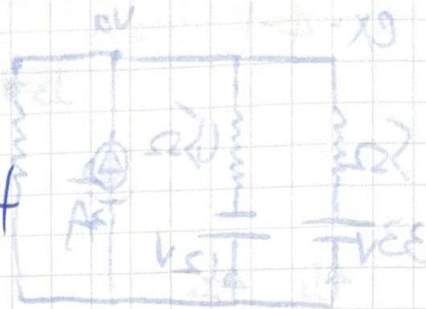

ex. 4-2.

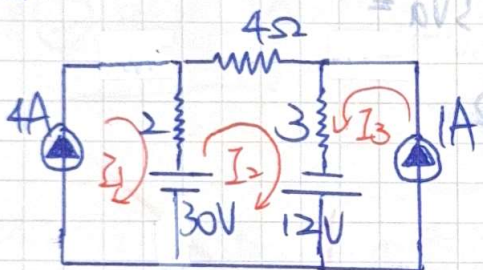

$$I_3 = 1A, I_1 = 4A$$

$$42 = 9I_2 - 2I_1 + 3I_3$$

$$42 = 9I_2 - 8 + 3$$

$$47 = 9I_2$$

$$I_2 = \frac{47}{9} A$$



$$(2V - 1V)I_1 + (1V - 2V)I_2 = 0$$

$$2V I_1 - 1V I_2 - 1V = 0$$

$$\begin{cases} A_1 I_1 = I_1 \\ A_2 I_2 = I_2 \\ A_3 I_3 = I_3 \end{cases}$$

$$E = 2V - 1V$$

$$0 + 2V - 0 = \frac{0}{1} = 2V$$

$$\frac{P_1}{P} = \frac{2V \cdot 0}{10V} = 0$$

$$V_{P1} = 2V$$






$$P_1 = 2V \cdot 0 = 0$$

$$I_1 = 2V - 1V = 1V$$




# 4-4 戴維寧定理

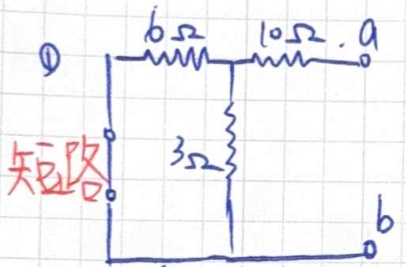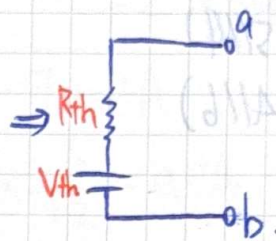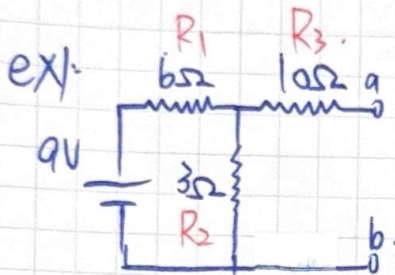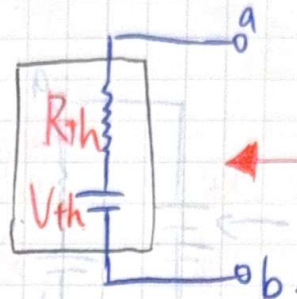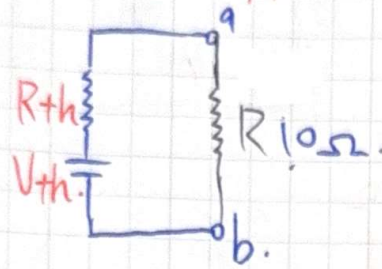1. 從任意兩端點看進去的電路，都可以轉換成  $R_{th}$ 、 $V_{th}$  串聯





$$R_{th} = (6//3) + 10 = 12\Omega$$

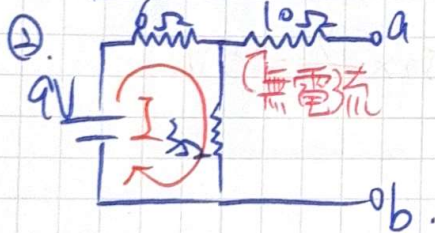

$$I = 9 / (6 + 3) = 1A$$

$$V_{th} = 3 \times 1 = 3V$$

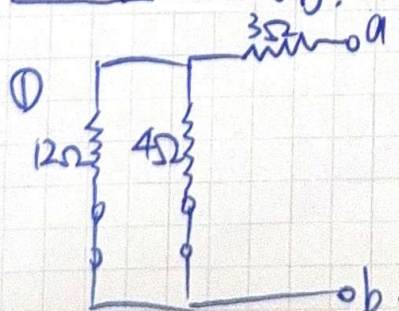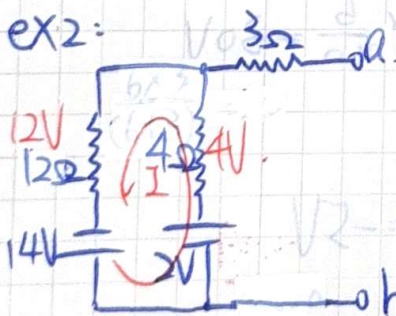

$$R_{th} = (12//4) + 3$$



$$= 3 + 3 = 6\Omega$$



$$I = \frac{14+2}{12+4} = 1A$$


$$V_{th} = -4 + 2 = -2V$$

ex3:

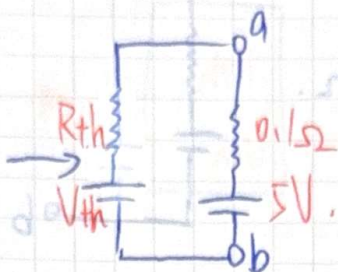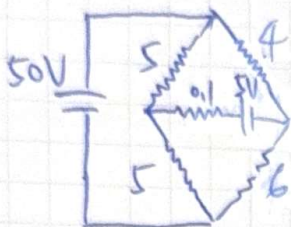



$$(5//5)$$

$$(4//6)$$

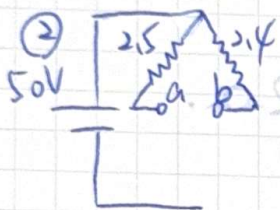


$$R_{th} = 2.5 + 2.4$$

$$= 4.9$$

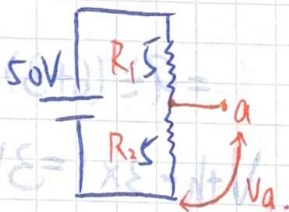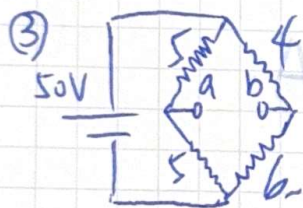


$$50 \times \frac{5}{10} = 25V$$

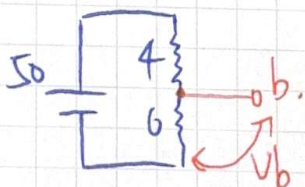

$$50 \times \frac{6}{10} = 30V$$

$$V_{th} = V_a - V_b = 25 - 30 = -5V$$

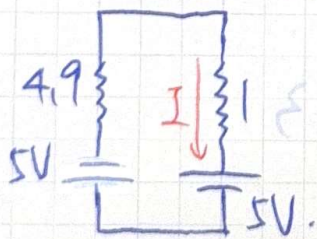




$$I = \frac{-(5+5)}{4.9+0.1}$$

$$I = -2A$$



## 2. 戴維寧進階進用

ex1:

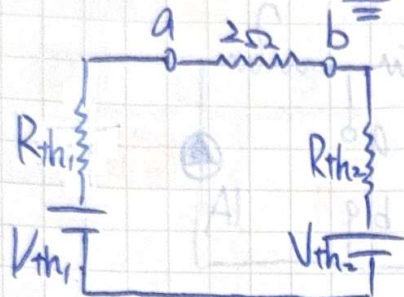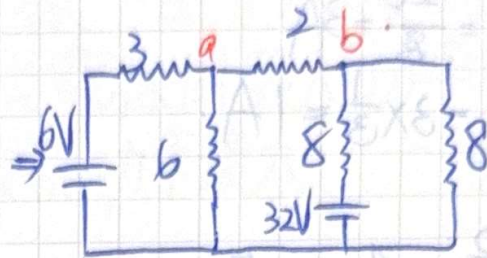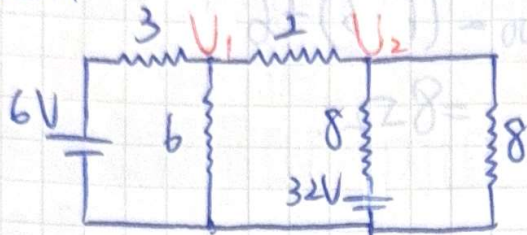


$$R_{th1} = 3 \parallel 6 = 2\Omega$$

$$V_{th1} = 6 \times \frac{6}{9} = 4V$$

$$R_{th2} = 8 \parallel 8 = 4\Omega$$
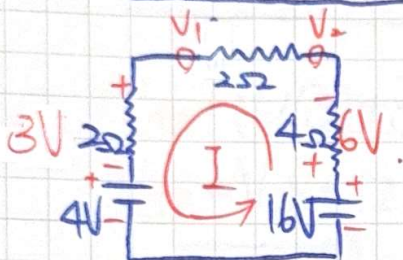
$$V_{th2} = 32 \times \frac{1}{2} = 16V$$






$$I = \frac{16 - 4}{8} = \frac{3}{2}A$$

$$V_1 = 4 + 3 = 7V$$

$$V_2 = 16 - 6 = 10V$$

## 4-5 諾頓定理

1. 差別: 轉換成  $R_{No}$  並聯  $I_{No}$  的電路.

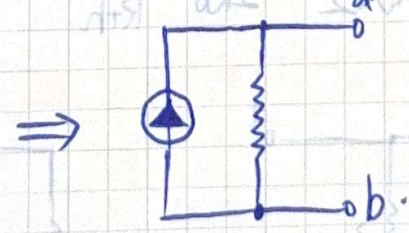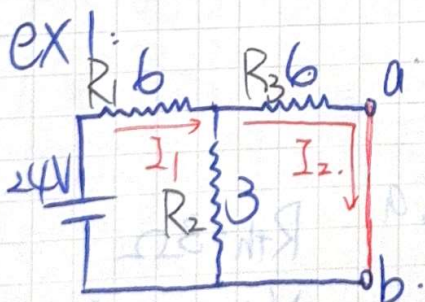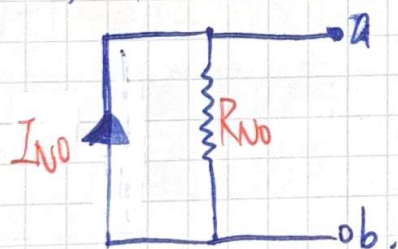



$$R_T = (6//3) + 6 = 8\Omega$$




$$R_{No} = (R_1//R_2) + R_3$$

$$I_1 = \frac{2V}{8} = 3A$$

$$I_{No} = I_2 = 3 \times \frac{1}{3} = 1A$$

$$R_{No} = (6//3) + 6 = 8\Omega$$

ex 2:

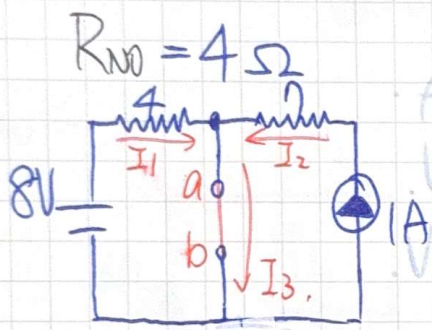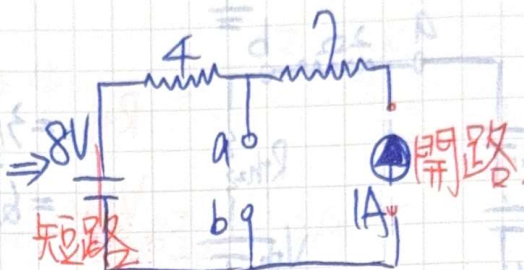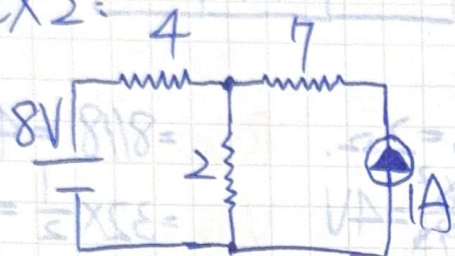


$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_1 = 2A$$

$$I_2 = 1A$$

$$I_3 = 3A = I_{No}$$

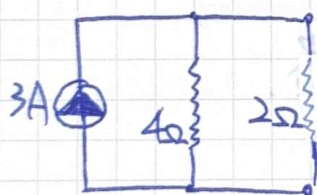



$$I_{3\Omega} = 3 \times \frac{4}{6} = 2A$$

4-6 戴維寧及諾頓互換

1. 戴維寧等效  $V = V_{th} = I_{No} \times R_{No}$

2. 諾頓等效  $I = I_{No} = \frac{V_{th}}{R_{th}}$

ex:

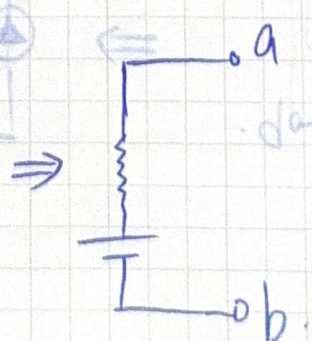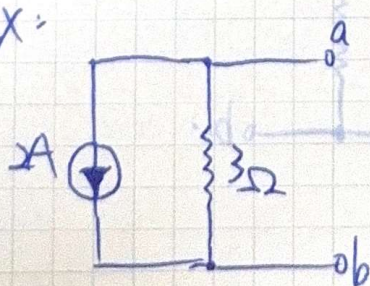

$$R_{th} = 3\Omega$$


$$V_{th} = -2 \times 3$$

$$= -6V$$




## 4-7 最大功率轉移

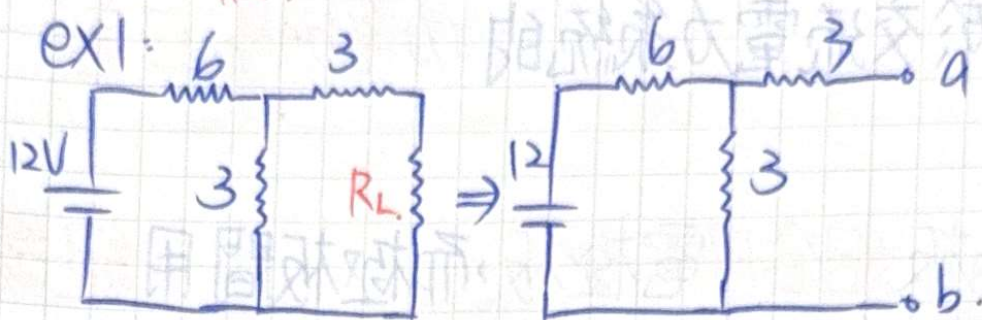1. 具有一個內阻的電壓源，唯一可改變的是  $R_L$  值，可利用改變  $R_L$  值從電源得最大功率。
2. 當負載電阻 = 內阻，負載功率最大。
3.  $P_{MAX} = \frac{V^2}{4R}$



$$R_{th} = (6//3) + 3 = 5$$
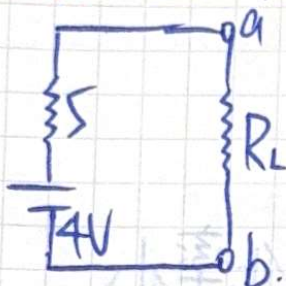
$$V_{th} = V_{ab} = 12 \times \frac{3}{9+3} = 4V$$



$$R_L = R_{th} = 5\Omega$$

$$I = \frac{4}{10} = 0.4$$

$$P_{MAX} = (0.4)^2 \times 5 = 0.8W$$

### 4-7-1 轉移的效率

$$\eta = \frac{\text{輸出功率}}{\text{輸入功率}}$$